

# Sterowniki PLC – przykładowe schematy.

Proszę opisać rolę i zastosowanie poniższego schematu:

